#tarea 992

$\overline{AB} + \overline{CD}$

A	B	C	D	AB	$\overline{AB}$	CD	$\overline{CD}$	S
0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	0

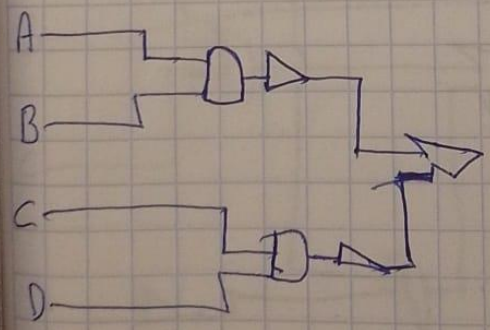

A	B	C	D	AC	D	$\overline{DA}$	AC+$\overline{DA}$	(AC+$\overline{DA}$)B
0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1

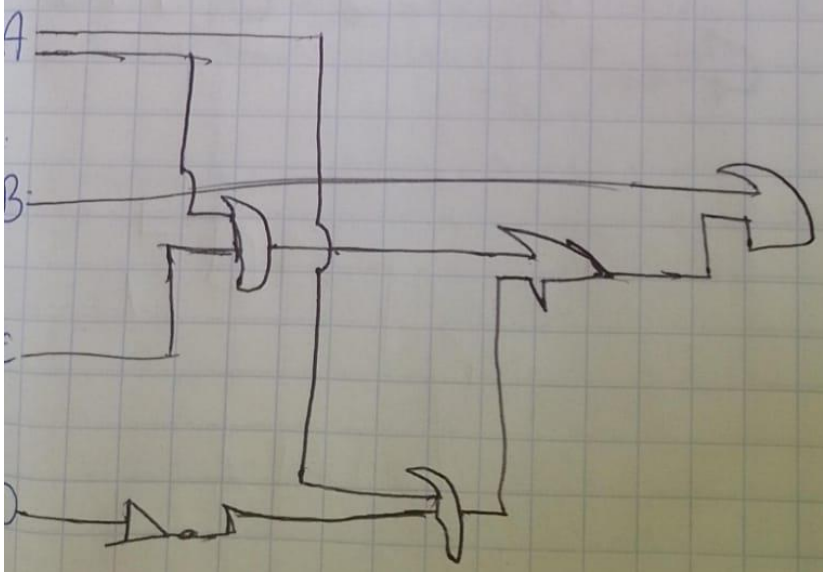

$A \cdot BC + \overline{CA+B+C}$

A B C	ABC	$\overline{ABC}$	$A+B+C$	$\overline{A+B+C}$	$\overline{A+B+C} + A+B+C$
0 0 0	0	1	0	1	1
0 0 1	0	1	1	0	1
0 1 1	0	1	1	0	1
0 1 1	0	1	1	0	1
1 0 0	0	1	1	0	1
1 0 1	0	1	1	0	1
1 1 0	0	1	1	0	1
1 1 1	1	0	1	0	0

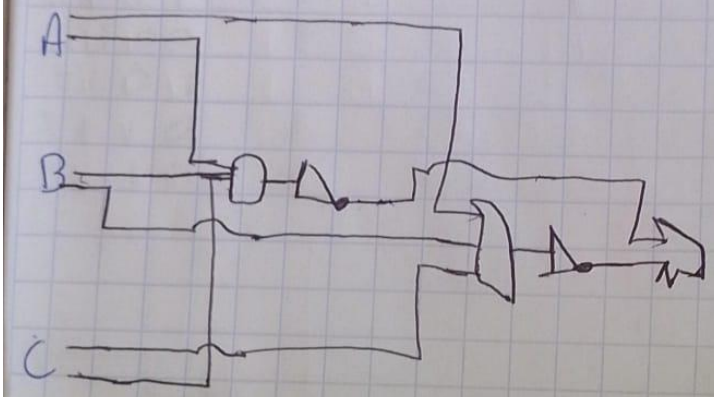

$AB + \overline{CD}$

A	B	C	D	AB	CD	AB+CD	$\overline{AB+CD}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0